

EXAMEN LABORATORIO TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Nombre: Ruth

Apellidos: Fernández Navarro

DNI / Pasaporte: 04260521 R

1º

2 números naturales

Secuencia (1,3)--
correcta

No se ilumina ningún LED si
solo hay 1

3 estados (inicial, primer acierto, segundo acierto)

2º

J1- multiplexor 16x1 (E1, E0, Q1, Q0)

K1- multiplexor 8x1 (E1, E0, Q1)

D0- decodificador 4x16 (E1, E0, Q1, Q0)

V y R con puertas lógicas

3º

ESTADO	Q1	Q0
q0	0	0
q1	0	1
q2	1	0

